



SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
ELE-209 ELEKTRİK VE DEVRE LABORATUVARI
DENEY RAPOR DEFTERİ

Grup Adı:	Öğretim ve Şube	Öğrenci Numarası	Ad Soyad

Not: Bu doküman her bir grup tarafından çıktı alınarak bir adet kitapçık haline getirilmelidir (çıktı alınıp telli dosyaya koyulabilir). Her grubun bu kitapçıkta yer alan ilgili deneye ait bölümü doldurması ve bu kitapçığı deney bitiminde dersin sorumlu hocasına teslim etmesi gerekmektedir. Deney sırasında elde edilen sonuçların ön hazırlık kapsamında hesaplanan analitik sonuçlarla karşılaştırılması ve grup üyeleri tarafından bu karşılaştırmanın yorumlanarak kitapçıktaki ilgili boşluğa açık ve net bir şekilde yazılması beklenmektedir.

DENEY 3: Doğru Akım ve Gerilimin Ölçülmesi

- 1) Deneyde verilen direnç devresini kurarak elde edilen ölçüm sonuçlarınız ile analitik sonuçlarınızı karşılaştırarak yorumlayınız.

Ölçüm	Analitik Sonuç	Ölçüm Sonucu
I_1		
I_2		
I_3		
I_4		
I_5		
I_6		
I_7		
I_8		
I_9		
I_{10}		
I_{11}		
V_{R1}		
V_{R2}		
V_{R3}		
V_{R4}		
V_{R5}		
V_{R6}		
V_{R7}		
V_{R8}		
V_{R9}		
V_{R10}		
V_{R11}		
V_{R12}		
V_{R13}		
V_{b-c}		
V_{a-c}		